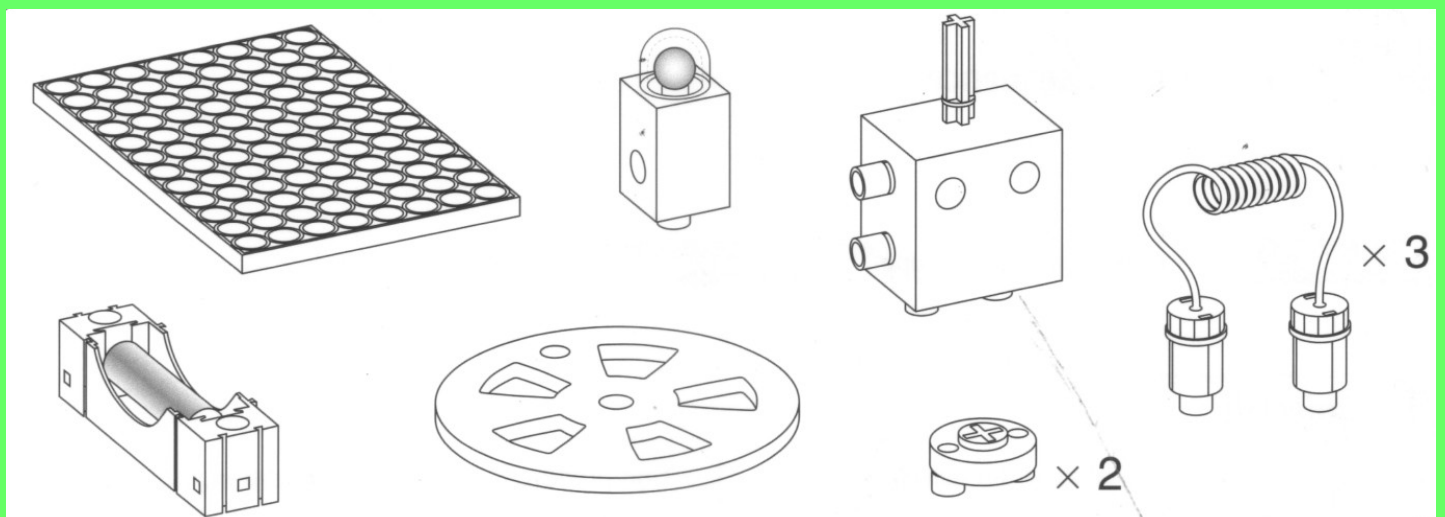


Défi 6

Construire un circuit complexe

Construis un circuit qui, en même temps, allume l'ampoule et fait tourner l'hélice.
Dessine-le sur la fiche puis vérifie ton hypothèse
en réalisant le circuit que tu as dessiné.

Matériel



Dessin à compléter (feuille de route)

